

Laboratório de Sistemas Digitais

Aula Teórico-Prática 9

Ano Letivo 2021/22

Modelação, simulação e síntese de
Máquinas de Estados Finitos


Modelo de Mealy

MEFs comunicantes

Conteúdo

- Abordagens de modelação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs) / Finite State Machines (FSMs) baseadas em VHDL
 - Modelo de *Mealy*
- Flexibilidade na especificação das transições
 - Utilização de operadores relacionais
- MEFs comunicantes
 - Exemplo

Método '2 processos': MEF de Mealy

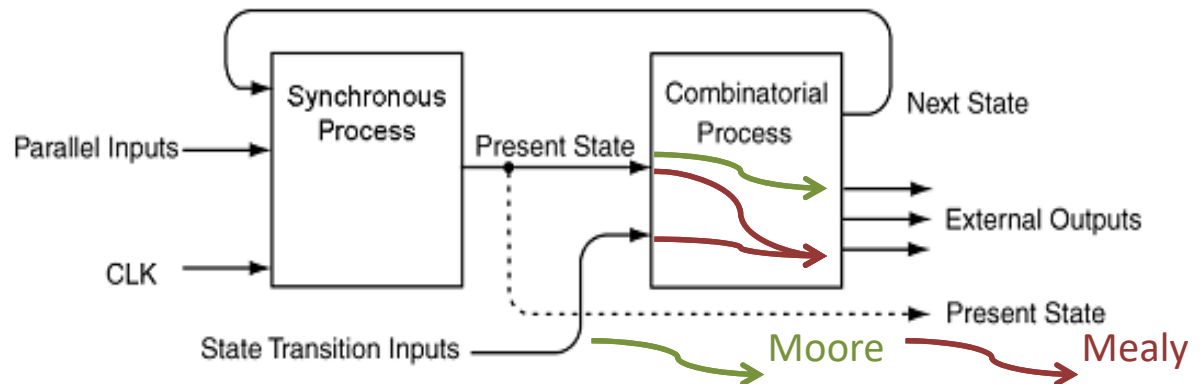

Gestão das saídas (processo combinacional)

- *Moore* (dependem apenas do estado)
 - Valores atribuídos directamente nos **when** de um **case**
- *Mealy* (dependem do estado e das entradas)
 - **if...then...else** (dependentes das entradas) dentro dos **when** de um **case**
- Sempre (em *Mealy* como em *Moore*)
 - Garantir a atribuição (processo combinacional – sem *latches*!)

Exemplo (*Mealy*) – Detector de Sequências (1101)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;



entity Seq1101Detector is
    port(reset : in  std_logic;
          clk   : in  std_logic;
          xIn   : in  std_logic;
          zOut  : out std_logic);
end Seq1101Detector;

architecture Behav of Seq1101Detector is
    type state is (A, B, C, D);
    signal PS, NS : state;
begin
    sync_proc: process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then
                PS <= A;
            else
                PS <= NS;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behav;
```

  Exemplo:

```
xIn : 0110100101101101011010111010
zOut: 0000100000001001000010000010
```

```
comb_proc : process(PS, xIn)
begin
    zOut <= '0'; -- Frequent output value, could appear
    -- in all "when" statements, but would require more code
    case PS is
        when A =>
            if (xIn = '1') then NS <= B;
            else NS <= A;
            end if;
        when B =>
            if (xIn = '1') then NS <= C;
            else NS <= A;
            end if;
        when C =>
            if (xIn = '1') then NS <= C;
            else NS <= D;
            end if;
        when D =>
            if (xIn = '1') then
                NS <= B;
                zOut <= '1'; -- Mealy output
            else NS <= A;
            end if;
        when others => -- Catch all condition
            NS <= A;
    end case;
end process;
end Behav;
```



Output do Estado Interno

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity Seq1101 is
  port(reset : in std_logic;
        clk   : in std_logic;
        xIn   : in std_logic;
        stout : out std_logic_vector(3 downto 0);
        zOut  : out std_logic);
end Seq1101;

architecture Behav of Seq1101 is
  type state is (A, B, C, D);
  signal PS, NS : state;
begin
  if (rising_edge(clk)) then
    if (reset = '1') then
      PS <= A;
    else
      PS <= NS;
    end if;
  end if;
end process;


comb_proc : process(PS, xIn)
begin
  zOut <= '0'; -- Most frequent output value
```

```
  case PS is
    when A =>
      if (xIn = '1') then NS <= B;
      else NS <= A;
      end if;
      . . .
      . . .
    when D =>
      if (xIn = '1') then
        NS <= B;
        zOut <= '1'; -- Mealy output
      else NS <= A;
      end if;
    when others => -- Catch all condition
      NS <= A;
  end case;
end process;

with PS select
  stout <= "0001" when A,
         "0010" when B,
         "0100" when C,
         "1000" when D,
         "0000" when others;

end Behav;
```

 Atribuição concorrente
com `sync_proc` e
`comb_proc`




Especificação Flexível das Transições

- Em VHDL é possível especificar as condições de transição de estado de diversas formas
 - Códigos binários ou valores simbólicos
 - Expressões booleanas ou relacionais
- Exemplo
 - Distância de *Hamming* módulo 4 de duas entradas série

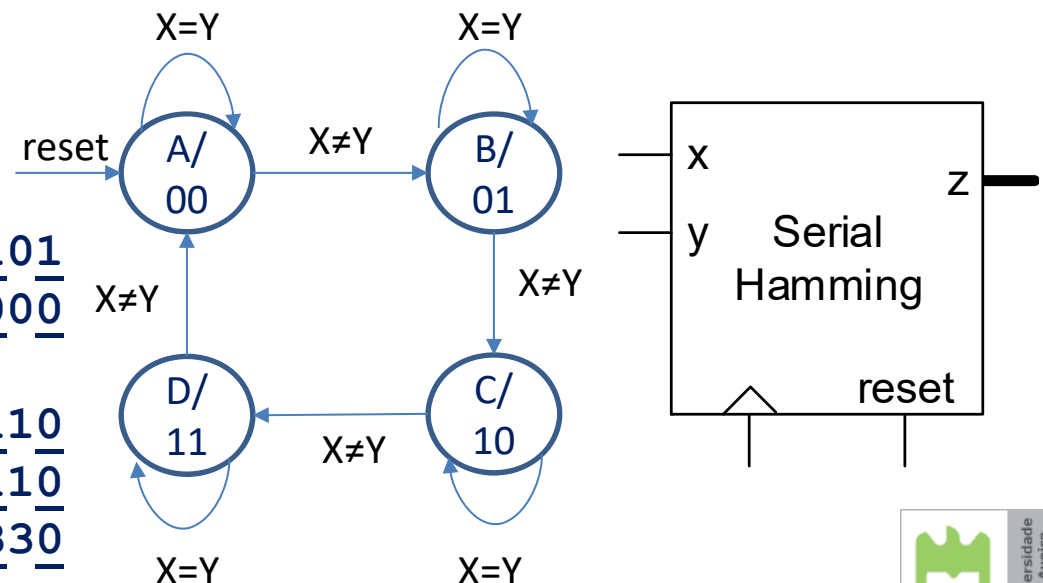Exemplo:

x: 0001100110110110111101
y: 0011000100110100100000

z (0) : 0011000011111100010110
z (1) : 0000111111111100001110
z : 0011222233333300012330




Exemplo – Distância de *Hamming*

Módulo 4

```
-- Computes modulo 4 (0...3) Hamming distance
-- between two serial inputs
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity serialHamming is
  port(clk    : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        x,y    : in std_logic;
        z      : out std_logic_vector(1 downto 0));
end serialHamming;
```
 
```
architecture behav of serialHamming is
  type state is (A, B, C, D);
  signal PS, NS : state;
begin
  if (rising_edge(clk)) then
    if (reset = '1') then
      PS <= A;
    else
      PS <= NS;
    end if;
  end if;
end process;
```




```
comb_proc : process(PS, x, y)
begin
  NS <= PS; -- Otherwise assume
            -- NS equal to PS

  case PS is
    when A =>
      z <= "00";
      if (x /= y) then NS <= B;
      end if;
    when B =>
      z <= "01";
      if (x /= y) then NS <= C;
      end if;
    when C =>
      z <= "10";
      if (x /= y) then NS <= D;
      end if;
    when D =>
      z <= "11";
      if (x /= y) then NS <= A;
      end if;
    when others =>
      z <= "00";
      NS <= A;
    end case;
  end process;
end behav;
```



Simulação - Distância de *Hamming*

Módulo 4

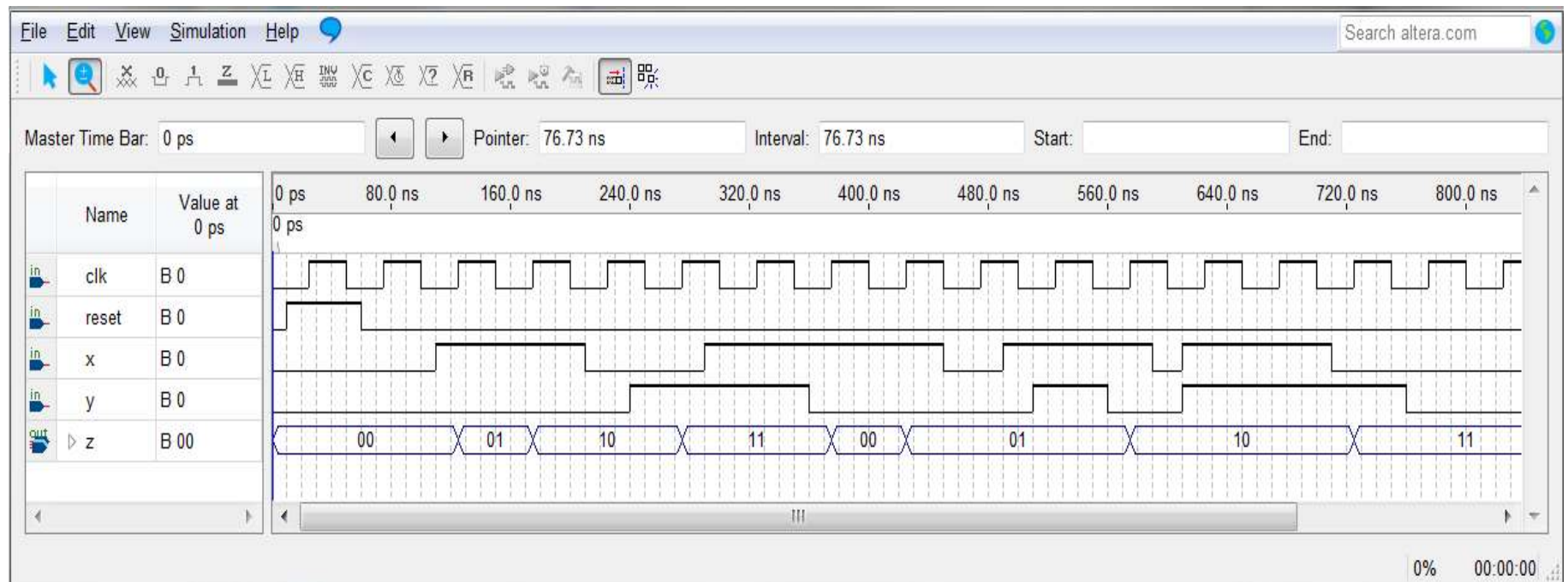


Simulação com *testbench*:

- Gerada a partir do ficheiro VWF
- Gerada diretamente em VHDL de acordo com o *template* para componentes sequenciais

Máquinas de Estado Finitos Comunicantes


- Partição da funcionalidade do sistema em duas ou mais máquinas paralelas ou sequenciais
 - Decomposição visa facilitar o desenvolvimento e a validação
 - Partilha dos sinais de inicialização e sincronização
 - Frequentemente operam em diferentes flancos do mesmo sinal de *clock*
 - Sinais de entrada e de saída
 - Específicos de cada sub-máquina
 - Partilhados pelas sub-máquinas
 - Comunicação entre sub-máquinas

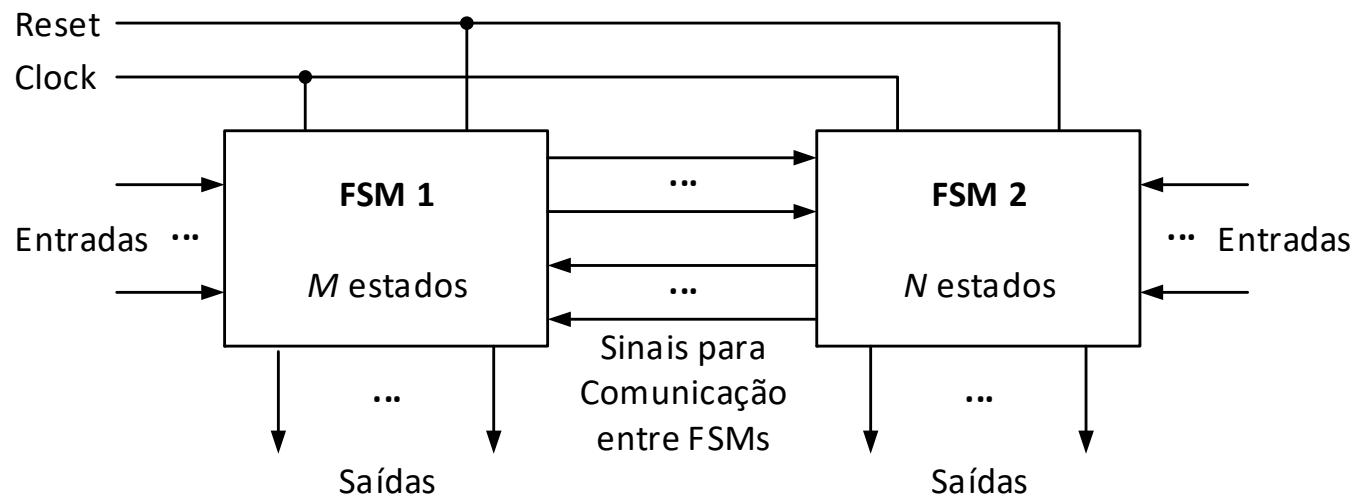

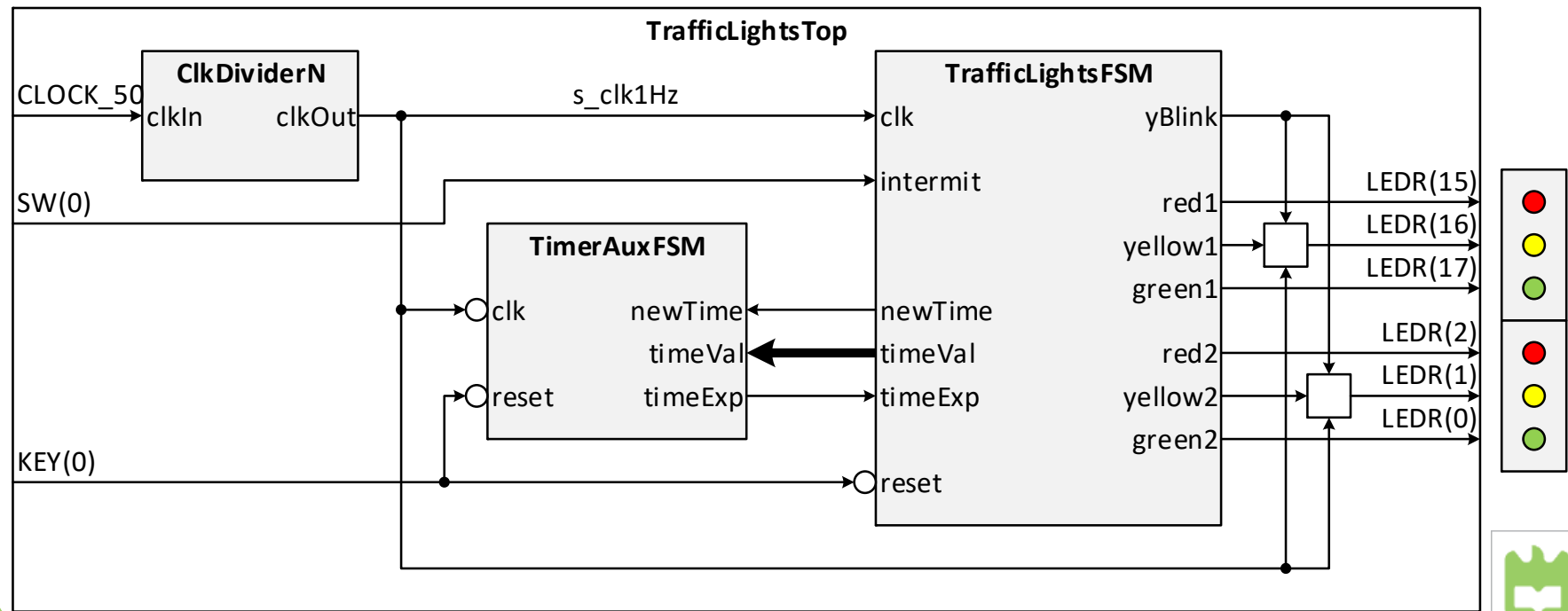Exemplo de MEFs Comunicantes

Semáforo de Obras

- Duas MEFs comunicantes
 - Sequenciação dos estados dos semáforos - *TrafficLightsFSM*
 - Temporização dos estados dos semáforos - *TimerAuxFSM*
 - Frequência de operação - 1 Hz




Controlador do Semáforo

TrafficLightsFSM

- Alguns portos

- **intermit** – entrada de ativação do amarelo intermitente
- **newTime, timeVal** – pedido (à *TimerAuxFSM*) de uma nova temporização
- **timeExp** – temporização terminada (expirada) (notificação da *TrafficLightsFSM*)
- **yBlink** – saída de controlo do amarelo intermitente

TrafficLightsFSM	
clk	yBlink
intermit	red1
	yellow1
	green1
newTime	red2
timeVal	yellow2
timeExp	green2
reset	

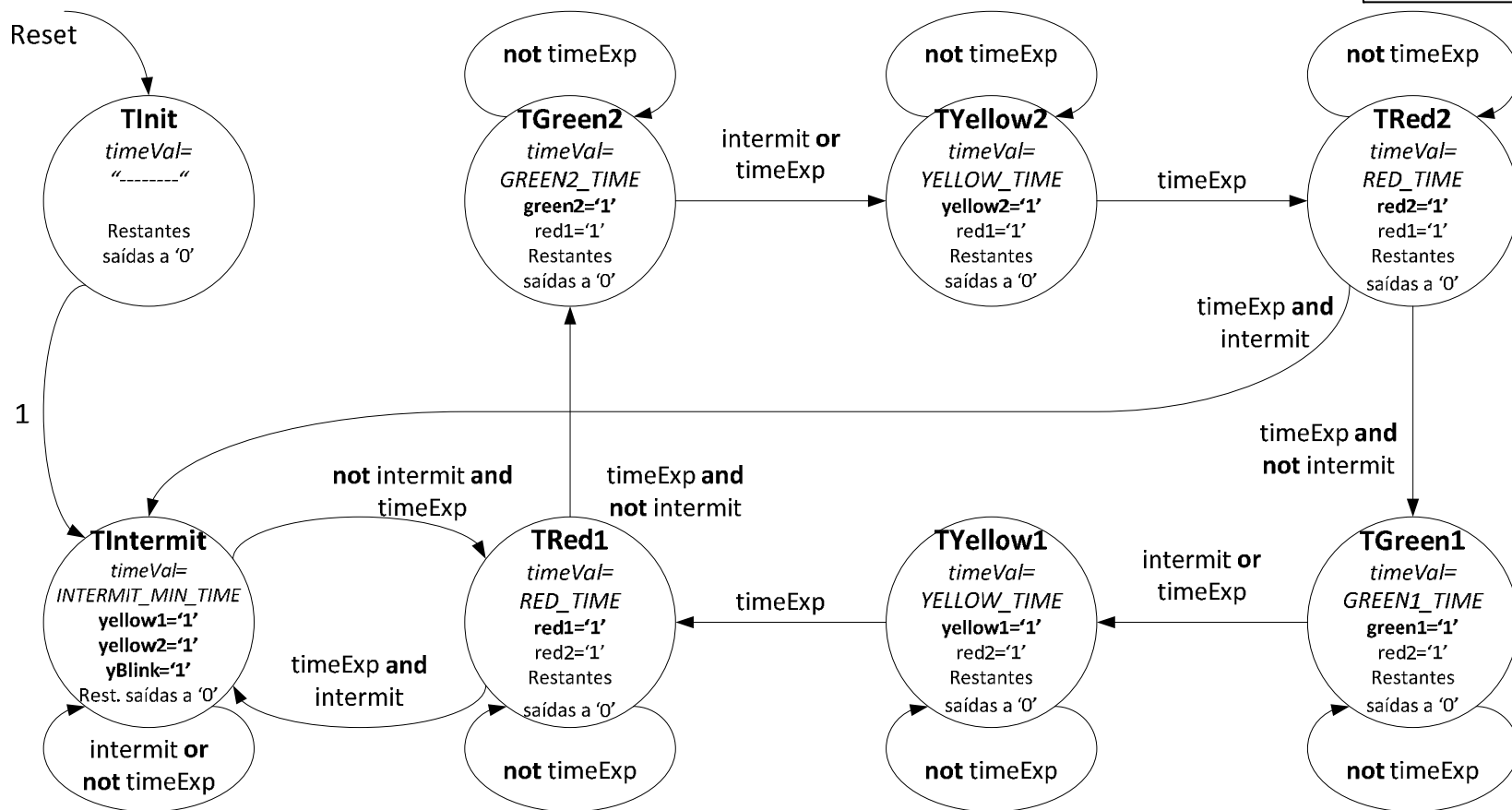

TrafficLightsFSM – Ent. + Arquitetura (decl. do estado e proc. síncrono)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity TrafficLightsFSM is
    port(reset      : in  std_logic;
         clk        : in  std_logic;
         intermit   : in  std_logic;
         newTime    : out std_logic;
         timeVal    : out std_logic_vector(7 downto 0);
         timeExp    : in  std_logic;
         yBlink     : out std_logic;
         red1       : out std_logic;
         yellow1    : out std_logic;
         green1     : out std_logic;
         red2       : out std_logic;
         yellow2    : out std_logic;
         green2     : out std_logic);
end TrafficLightsFSM;
```



architecture Behavioral of TrafficLightsFSM is

-- Constantes para definição das temporizações

```
constant RED_TIME      : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000100"; -- 4 s
constant YELLOW_TIME   : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000011"; -- 3 s
constant GREEN1_TIME   : std_logic_vector(7 downto 0) := "00001110"; -- 14 s
constant GREEN2_TIME   : std_logic_vector(7 downto 0) := "00001100"; -- 10 s
constant INTERMIT_MIN_TIME : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000110"; -- 6 s
```

```
type TState is (TInit, TIntermit, TRed1, TYellow1,
               TGreen1, TRed2, TYellow2, TGreen2);
signal s_currentState, s_nextState : Tstate := TInit;
signal s_stateChanged : std_logic := '1';

begin
    sync_proc : process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then
                s_currentState <= TInit;
                s_stateChanged <= '1';
            else
                if (s_currentState /= s_nextState) then
                    s_stateChanged <= '1';
                else
                    s_stateChanged <= '0';
                end if;
                s_currentState <= s_nextState;
            end if;
        end if;
    end process;
    newTime <= s_stateChanged;
```

valores de
inicialização pós
configuração da
FPGA

newTime é
ativado quando
existe de facto
uma transição
de estado



TrafficLightsFSM – Proc. Combinatório

```
comb_proc : process(s_currentState,
                    intermit, timeExp)
```

```
begin
```


```
  case (s_currentState) is
```

```
    when TInit =>
```

```
      red1      <= '0';
      yellow1   <= '0';
      green1    <= '0';
      red2      <= '0';
      yellow2   <= '0';
      green2    <= '0';
      yBlink    <= '0';
      timeVal   <= (others => '-');
      s_nextState <= TIntermit;
```

```
    when TIntermit =>
```
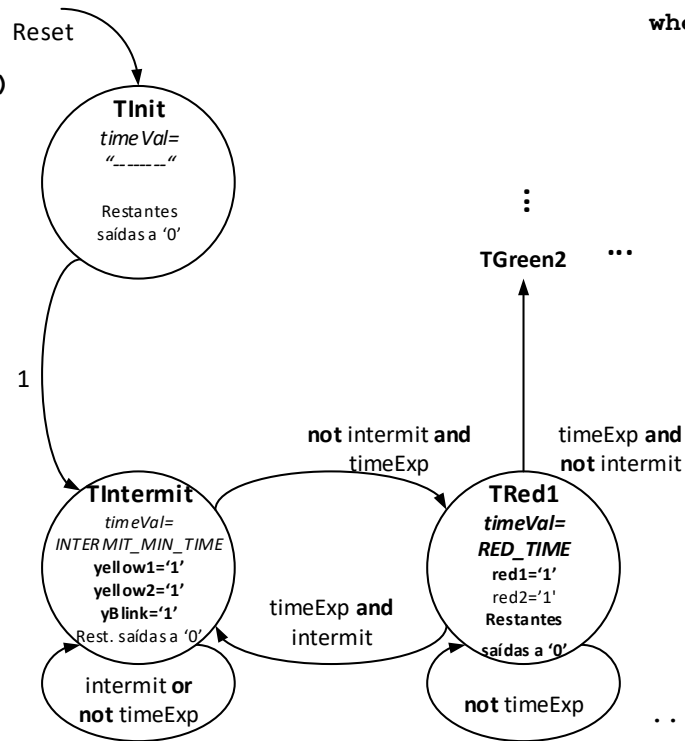
```
      red1      <= '0';
      yellow1   <= '1';
      green1    <= '0';
      red2      <= '0';
      yellow2   <= '1';
      green2    <= '0';
      yBlink    <= '1';
      timeVal   <= INTERMIT_MIN_TIME; -- Indicação da temporização
      if ((intermit = '0') and (timeExp = '1')) then
        s_nextState <= TRed1;
      else
        s_nextState <= TIntermit;
      end if;
```



```
when TRed1 =>
```

```
  red1      <= '1';
  yellow1   <= '0';
  green1    <= '0';
  red2      <= '1';
  yellow2   <= '0';
  green2    <= '0';
  yBlink    <= '0';
  timeVal   <= RED_TIME;
  if (timeExp = '1') then
    if (intermit = '1') then
      s_nextState <= TIntermit;
    else
      s_nextState <= TGreen2;
    end if;
  else
    s_nextState <= TRed1;
  end if;
```

```
...
when TYellow1 =>
...
when TGreen1 =>
...
end case;
end process;
end Behavioral;
```

TrafficLightsFSM	
clk	yBlink
intermit	red1
	yellow1
	green1
newTime	red2
timeVal	yellow2
timeExp	green2
reset	



TimerAuxFSM – Código Completo



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity TimerAuxFSM is
    port(reset    : in  std_logic;
         clk      : in  std_logic;
         newTime  : in  std_logic;
         timeVal  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
         timeExp  : out std_logic);
end TimerAuxFSM;
```

```
architecture Behavioral of TimerAuxFSM is
    signal s_counter : unsigned(7 downto 0) := (others => '1');
    signal s_cntZero : std_logic := '0';
begin
    process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then
                s_counter <= (others => '1');
                s_cntZero <= '0';
            elsif (newTime = '1') then
                s_counter <= unsigned(timeVal) - 1;
                s_cntZero <= '0';
            else
                if (s_counter = "00000000") then
                    s_cntZero <= '1';
                else
                    s_counter <= s_counter - 1;
                    s_cntZero <= '0';
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;



    timeExp <= s_cntZero;
end Behavioral;
```

 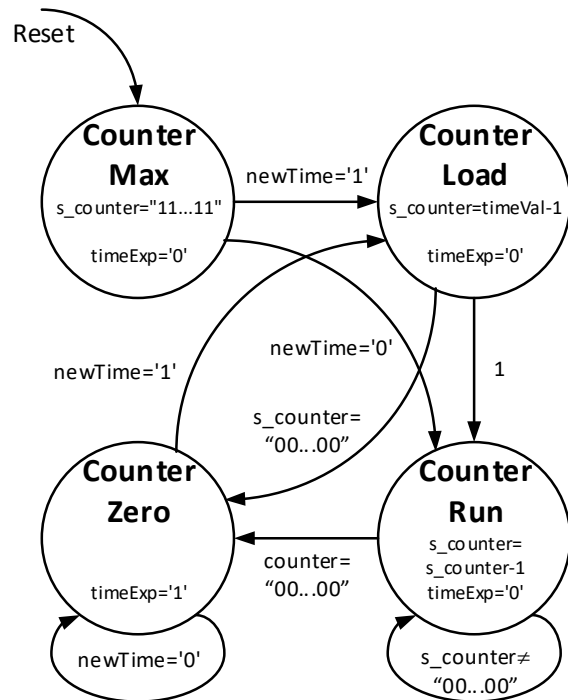MEF modelada
com um único
processo e
baseada num
contador




Contador decrescente de
timeVal-1
a 0 (zero)
timeExp toma o valor
'1' quando o contador
atinge o valor zero

Quartus Prime RTL Netlist Viewer

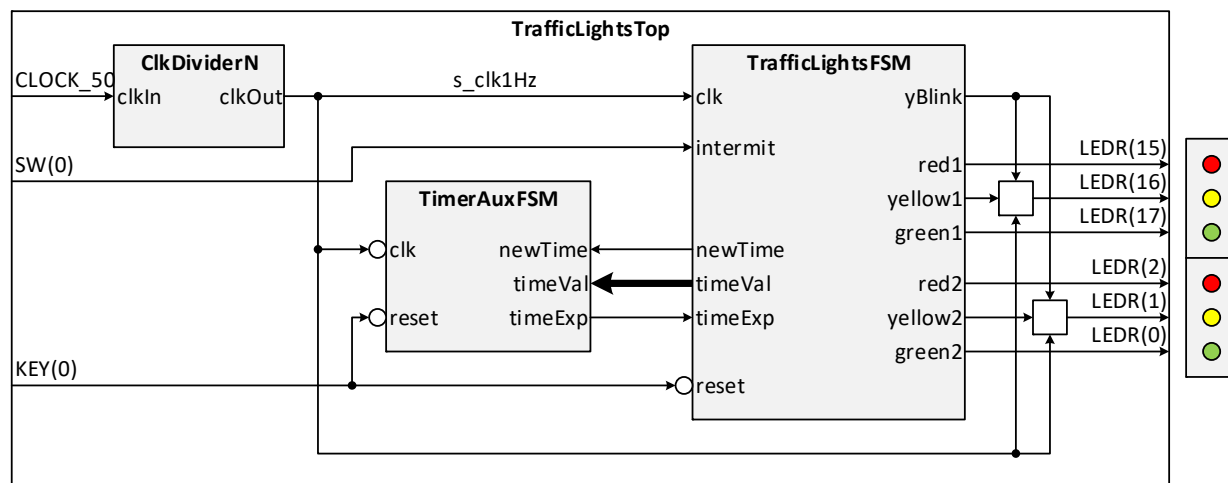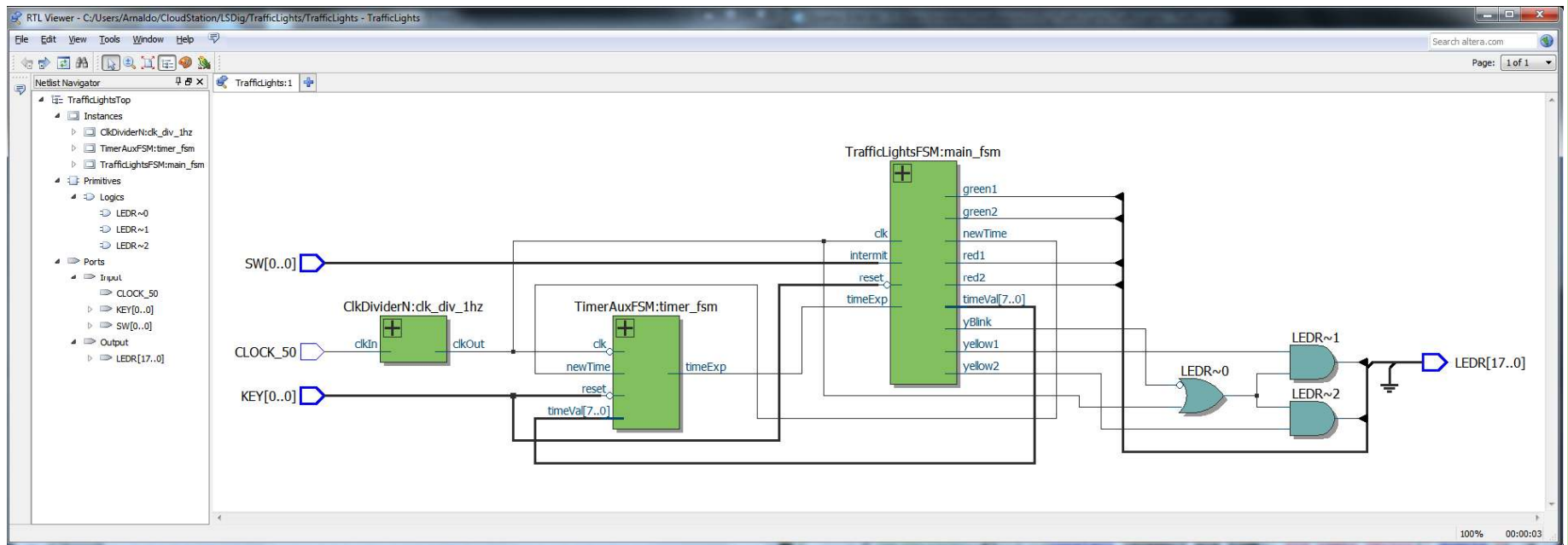

Quartus Prime State Machine Viewer

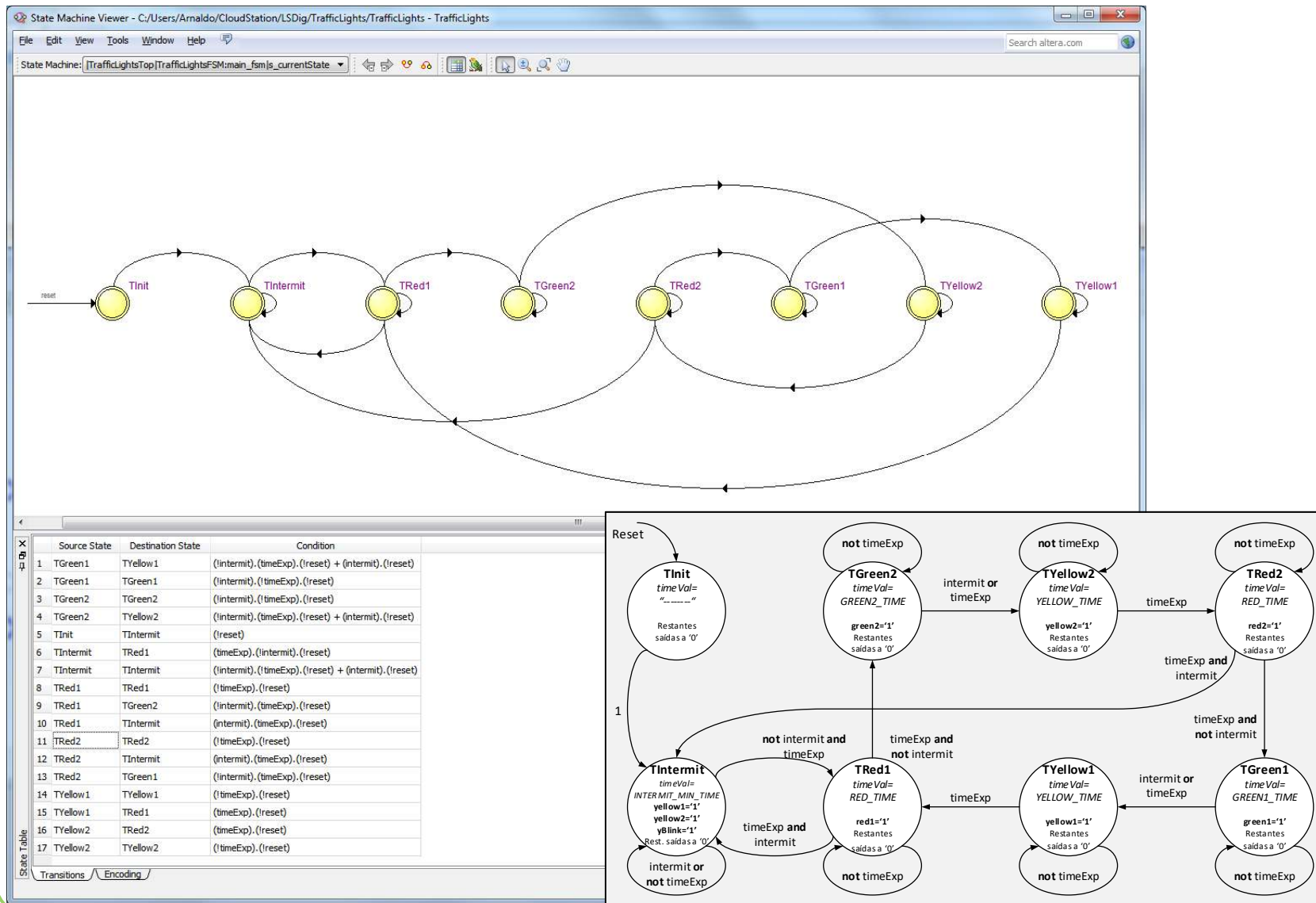

Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 9 de LSDig, deverá ser capaz de:
 - Conhecer os passos necessários à síntese de máquinas de estados finitos
 - Recorrer a descrições comportamentais VHDL próximas do diagrama de estados saídas
 - Modelo de *Mealy*
 - Modelo de *Moore*
 - Conceber *testbenches* para a simulação funcional das MEF
 - Desenvolver sistemas baseados em máquinas de estados finitos comunicantes
- ... bom trabalho prático 9, disponível no site da UC
 - elearning.ua.pt